



第4章 并行接口系统





内容提要

- ★ 单片机的并行接口P0~P3
- ★ P0~P3端口的功能和内部结构
- ★ P0~P3端口的编程
- ★ 用并行口设计LED数码显示和键盘电路
- ★ 并行接口小结





由于CPU的数据线是外设或存贮器和CPU进行数据传输的唯一公共通道，为了使数据线的使用对象不产生使用总线的冲突，以及快速的CPU和慢速的外设时间上协调，CPU和外设之间必须有接口电路（简称接口或I/O口），接口起着缓冲、锁存数据，地址译码、信息格式转换、传递状态（外设状态），发布命令等功能。

I/O接口有并行接口、串行接口、定时/计数器、A/D、D/A等，根据外设的不同情况和要求选择不同的接口。本章介绍并行接口，用于和外设的并行数据通信。





4.1 单片机的并行接口P0~P3

MCS-51单片机有P0、P1、P2、P3四个8位双向I/O口，每个端口可以按字节输入或输出，也可以按位进行输入或输出，四个口共32根口线，用作位控制十分方便。P0口为三态双向口，能带8个TTL电路；P1、P2、P3口为准双向口，负载能力为4个TTL电路。

4.1.1 P0~P3端口的功能和内部结构

4.1.1.1 P0~P3接口功能

大多数口线都有双重功能，具体介绍如下：





P0口—1. 作为输入/输出口。

2. 作为地址/数据总线，接外围芯片时P0口分时输出低 8 位地址与数据信号。

P1口—1. 作为输入/输出口。

2. 作为SPI接口的管脚及T2输入管脚等

P2口— 1. 作为输入/输出口。

2. 作为高8位地址总线。

P3口—P3口为双功能

1. 作第一功能使用时，其功能为输入/输出口。

2. 作第二功能使用时，每一位功能定义如下表

所示：





端口引脚	第 二 功 能
P3. 0	RXD （串行输入线）
P3. 1	TXD （串行输出线）
P3. 2	$\overline{\text{INT0}}$ （外部中断0输入线）
P3. 3	$\overline{\text{INT1}}$ （外部中断1输入线）
P3. 4	T0 （定时器0外部计数脉冲输入）
P3. 5	T1 （定时器1外部计数脉冲输入）
P3. 6	$\overline{\text{WR}}$ （外部数据存储器写选通信号输入）
P3. 7	$\overline{\text{RD}}$ （外部数据存储器读选通信号输入）



4.1.1.2 端口的内部结构

四个端口的一位结构见图5.1，同一个端口的各位具有相同的结构。由图可见，四个端口的结构有相同之处：


- ★ 都有两个输入缓冲器，分别受内部读锁存器和读引脚控制信号的控制。
- ★ 都有锁存器(即专用寄存器P0~P3)
- ★ 都是场效应管输出驱动。

依据每个端口的不同功能，内部结构亦有不同之处，以下重点介绍不同之处。





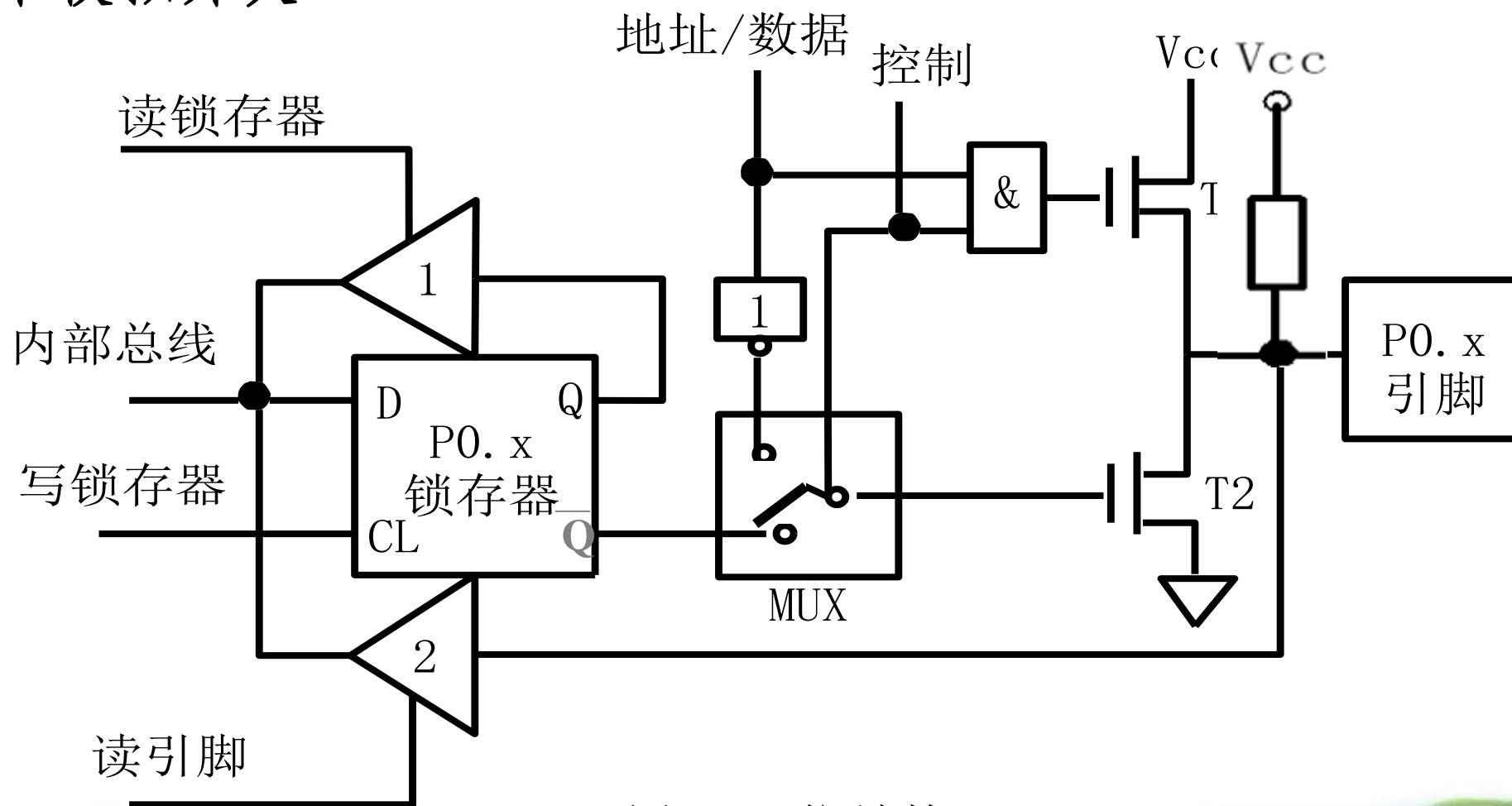
1.P0口 P0口的输出驱动电路由上拉场效应管T1和驱动场效应T2组成，控制电路包括一个与门，一个非门和一个模拟开关MUX。



(a) P0口位结构




第4章 并行接口P0~P3和单片机的中断系统

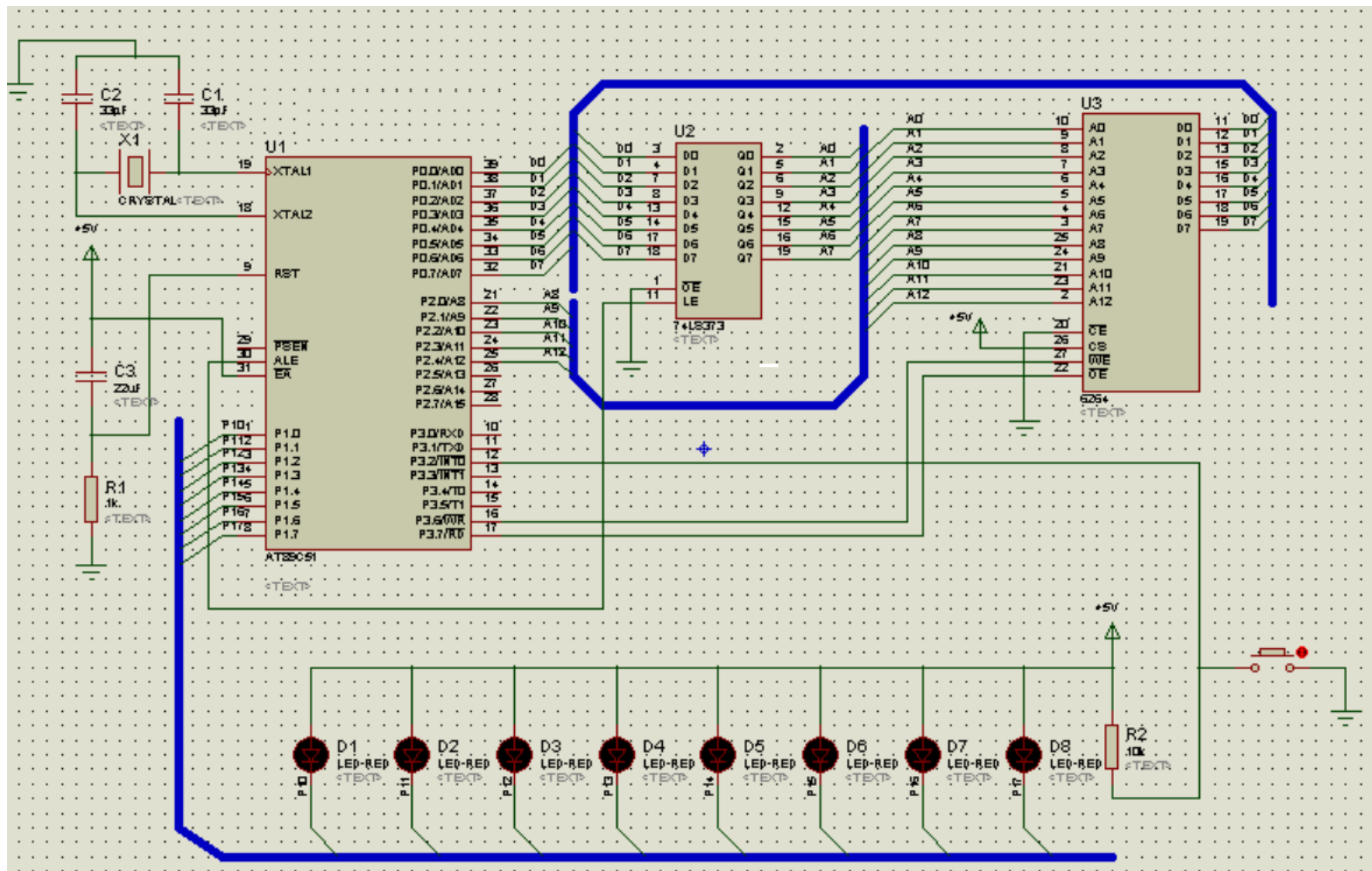



2.P1口 P1口的结构见下图

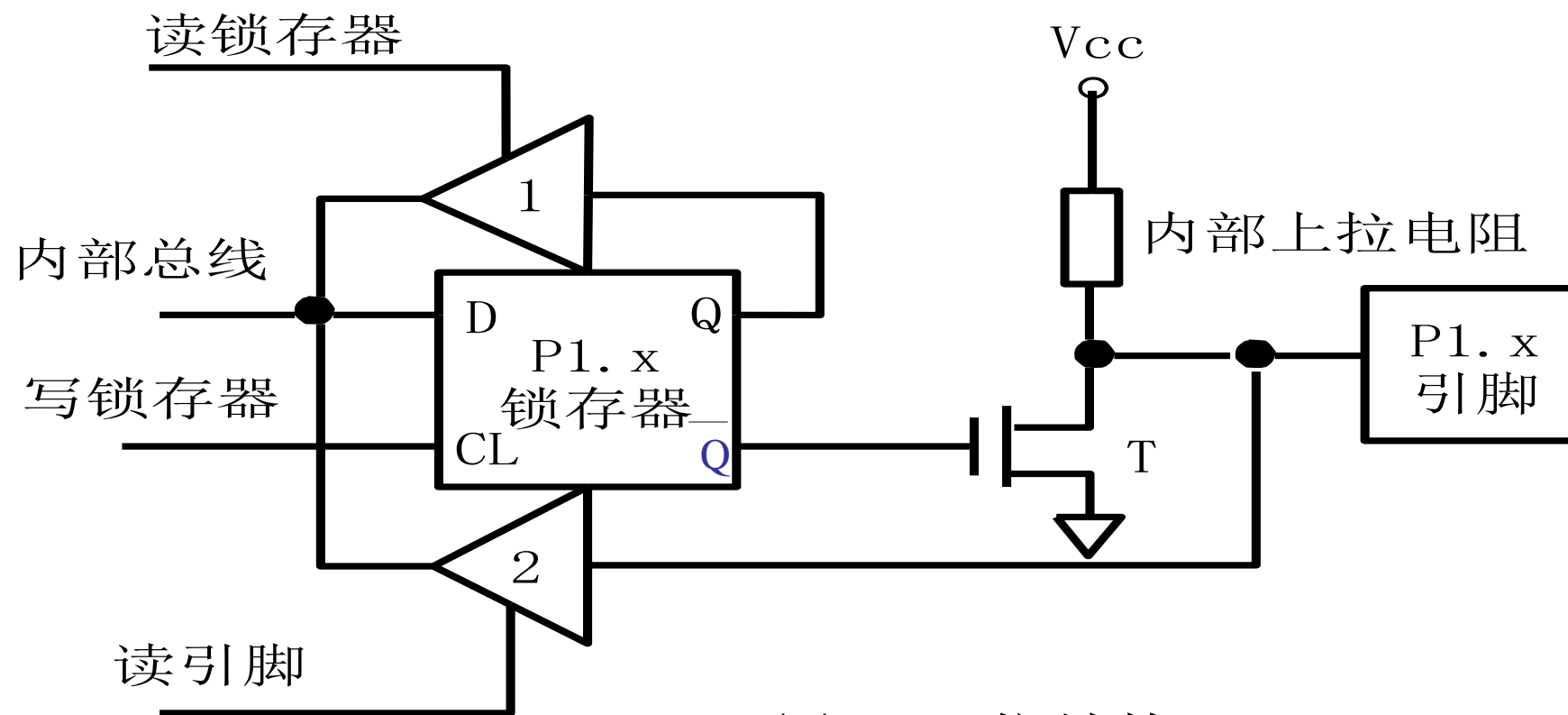

(b) P1口位结构


P1口作通用I/O口使用，因电路结构上输出驱动部分接有上拉电阻。当作输入时，同P0一样，要先对该口写“1”。





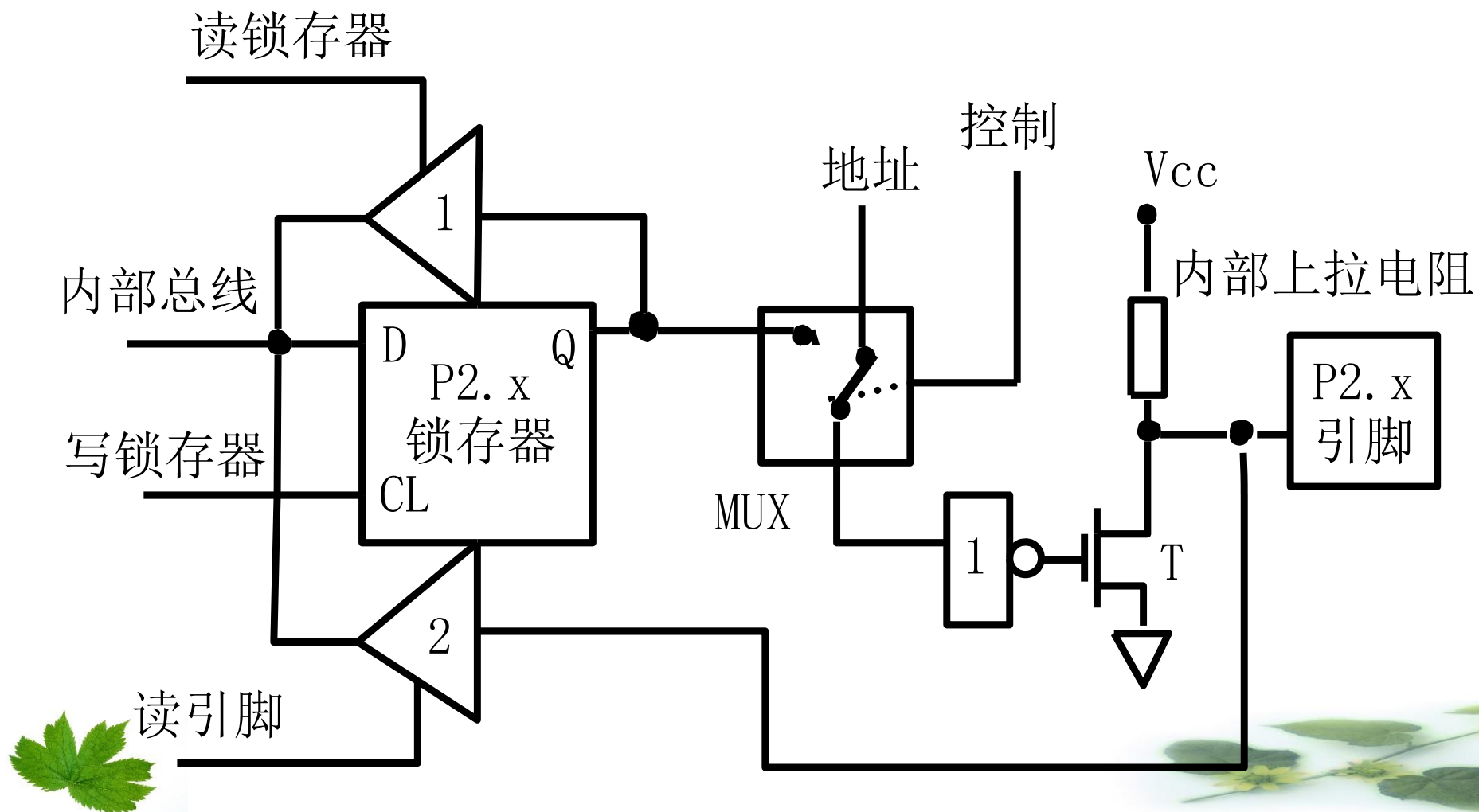3.P2口

P2口的位结构比P1多了一个转换控制部分，当P2口作通用I/O口时，多路开关MUX倒向左；





当扩展片外存贮器时，MUX开关打向右，P2口作高八位地址线输出高八位地址信号。

其MUX的倒向选择是受CPU内部控制的。


应当注意：当P2口的几位作地址线使用时，剩下的P2口线不能作I/O口线使用。





4.P3口

P3口 为双功能I/O口，内部结构中增加了第二输入/输出功能。

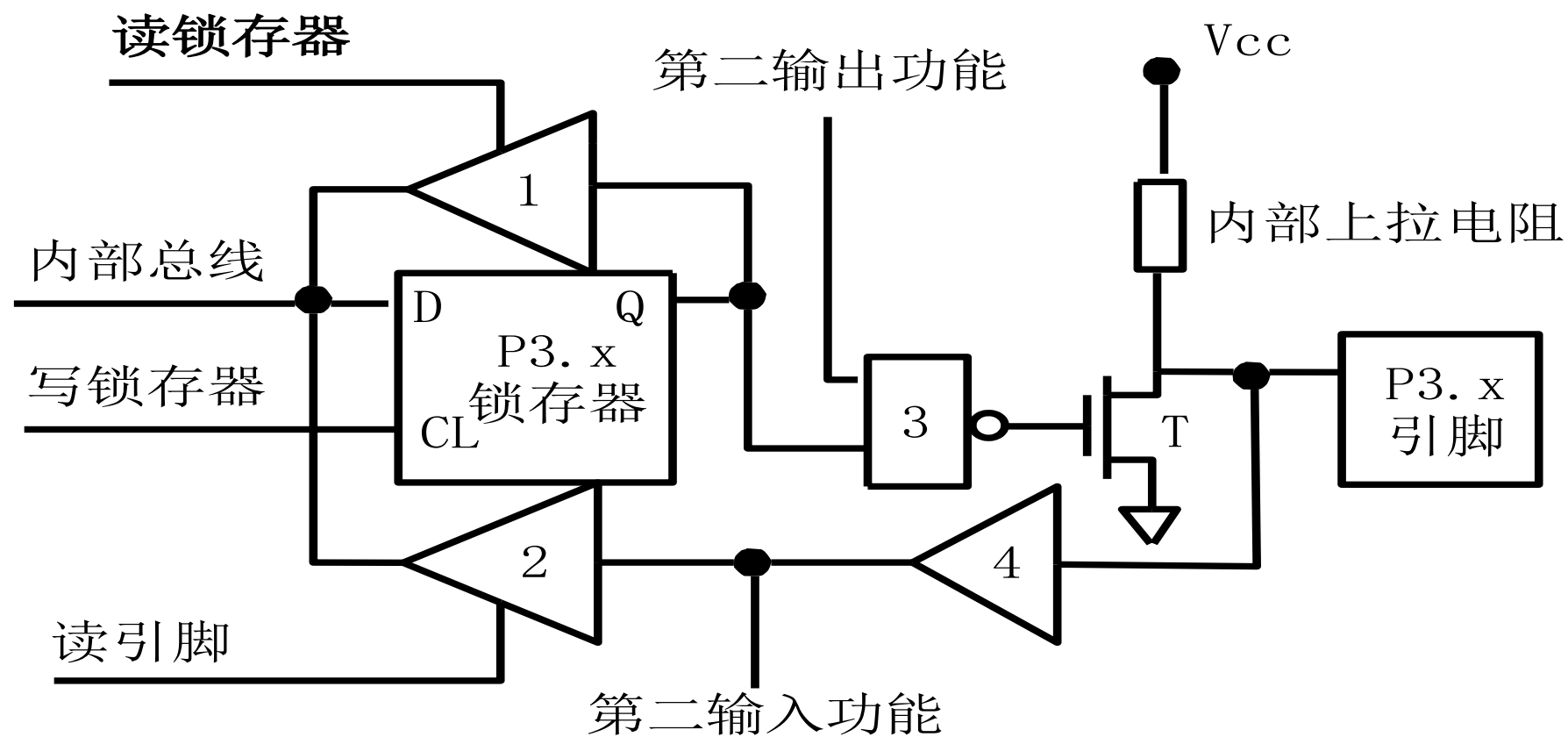

(d) P3口位结构





P3的各位如不设定为第二功能则自动处于第一功能，在更多情况下，根据需要，把几条口线设为第二功能，剩下的口线可作第一功能(I/O)使用，此时，宜采用位操作形式。





归纳四个并行口使用的注意事项如下：

1. 如果单片机内部有程序存储器，不需要扩展外部存储器和I/O接口，单片机的四个口均可作I/O口用。
2. 四个口在作输入口使用时，均应先对其写“1”，以避免误读。
3. P0口作I/O口使用时应外接10K的上拉电阻，其它口则可不必要。
4. P2可某几根线作地址使用时，剩下的线不能作I/O口线使用。
5. P3口的某些口线作第二功能时，剩下的口线可以单独作I/O口线使用。





4.1.2 编程举例

下面举例说明端口的输入、输出功能，其他功能的应用实例在后面章节说明。

例4-1.设计一电路，监视某开关**K**，用发光二极管**LED**显示开关状态，如果开关合上，**LED**亮、开关打开，**LED**熄灭。


分析：设计电路如图5.2如示。

开关接在**P1.1**口线，**LED**接**P1.0**口线，当开关断开时，**P1.1**为+5V，对应数字量为“1”，开关合上时**P1.1**电平为0V，对应数字量为“0”，这样就可以用**JB**指令对开关状态进行检测。





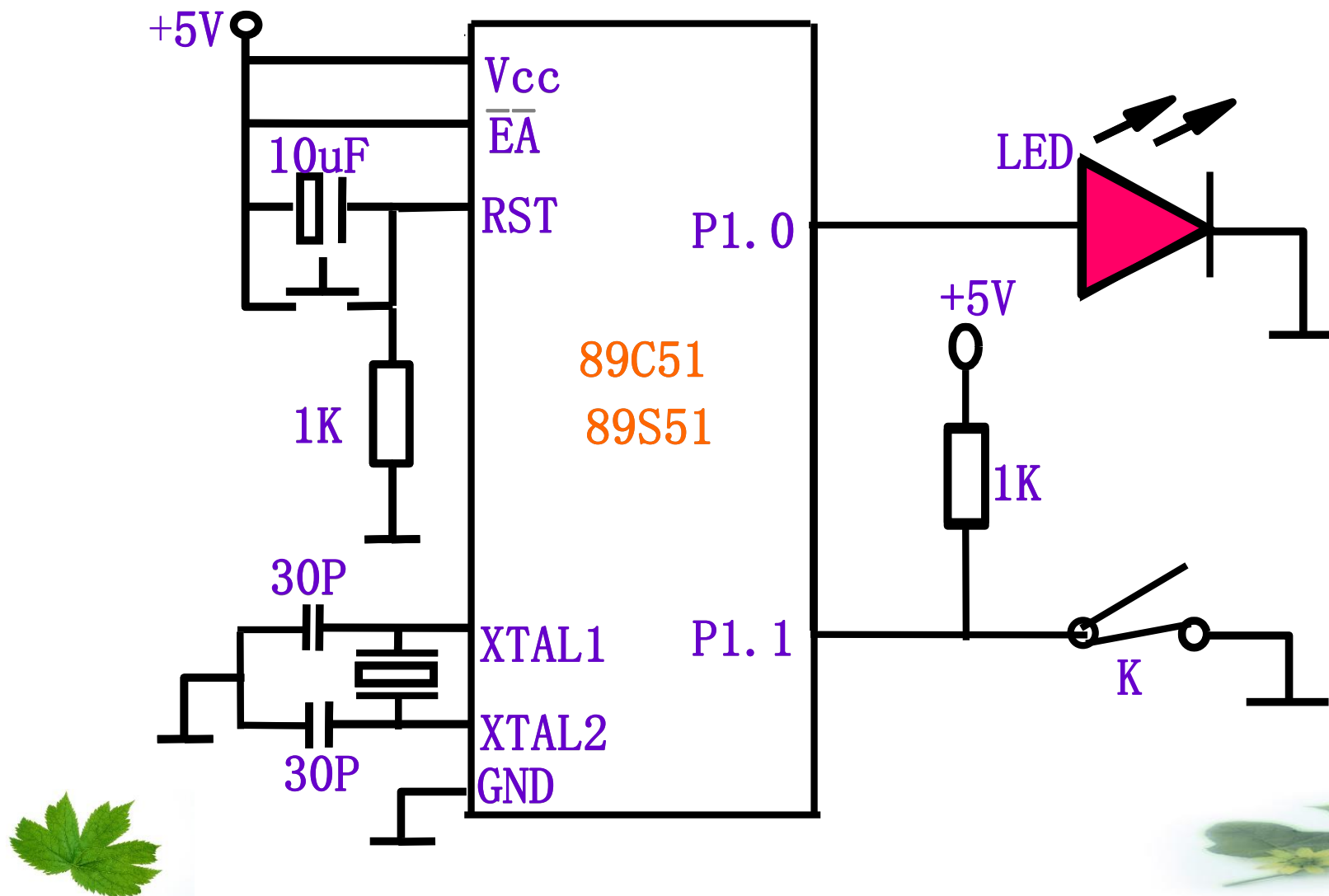LED正偏时才能发亮，按电路接法，当P1.0输出“1”，LED正偏而发亮，当P1.0输出“0”，LED的两端电压为0而熄灭。





编程如下：

CLR P1.0 ; 使发光二极管灭

AGA:SETB P1.1 ; 先对P1口写入“1”

JB P1.1, LIG ; 开关开，转LIG

SETB P1.0 ; 开关合上，二极管亮

SJMP AGA

LIG: CLR P1.0 ; 开关开，二极管灭


SJMP AGA






在上述电路图中二极管亮度不够，按下面两种电路接法，增加了驱动能力，二极管更亮些。

接成灌电流形式：

 


加驱动电路：

 



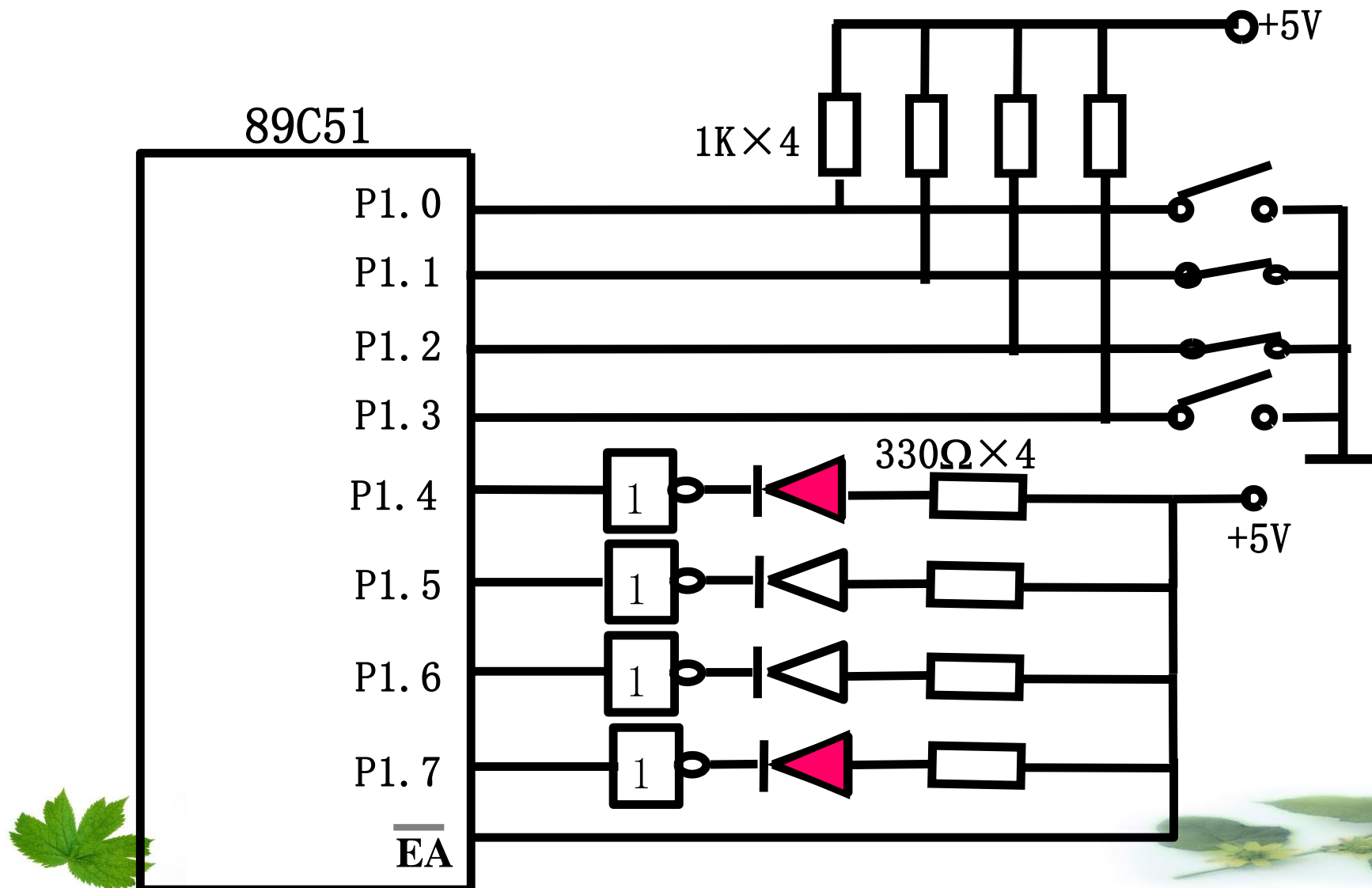例4-2. 在下图中P1.4~P1.7接四个发光二极管LED, P1.0~P1.3接四个开关, 编程将开关的状态反映到发光二极管上。





上述程序中每次读开关之前，输入位都先置“1”，保证了开关状态的正确读入。

编程如下：

ORG 0000H

ABC: MOV P1, #0FH ;高四位灭，低四位送“1”

MOV A, P1 ;读P1口引脚开关状态至A

SWAP A ;低四位开关状态转换到高四位

ANL A, #0F0H ;保留高四位

MOV P1, A ;从P1口输出

SJMP ABC ;循环





4.1.3 用并行口设计LED数码显示器和键盘电路

键盘和显示器是单片机应用系统中常用的输入输出装置。LED数码显示器是常用的显示器之一，下面介绍用单片机并行口设计LED数码显示电路和键盘电路的方法。





4.1.3.1 用并行口设计LED显示电路

1. LED显示器及其原理

LED有着显示亮度高，响应速度快的特点，最常用的是七段式LED显示器，又称数码管。

七段LED显示器内部由七个条形发光二极管和一个小圆点发光二极管组成，根据各管的亮暗组合成字符。常见LED的管脚排列见图4(a)。其中COM为公共点，根据内部发光二极管的接线形式，可分成共阴极型图4(b)和共阳极型图4(c)。




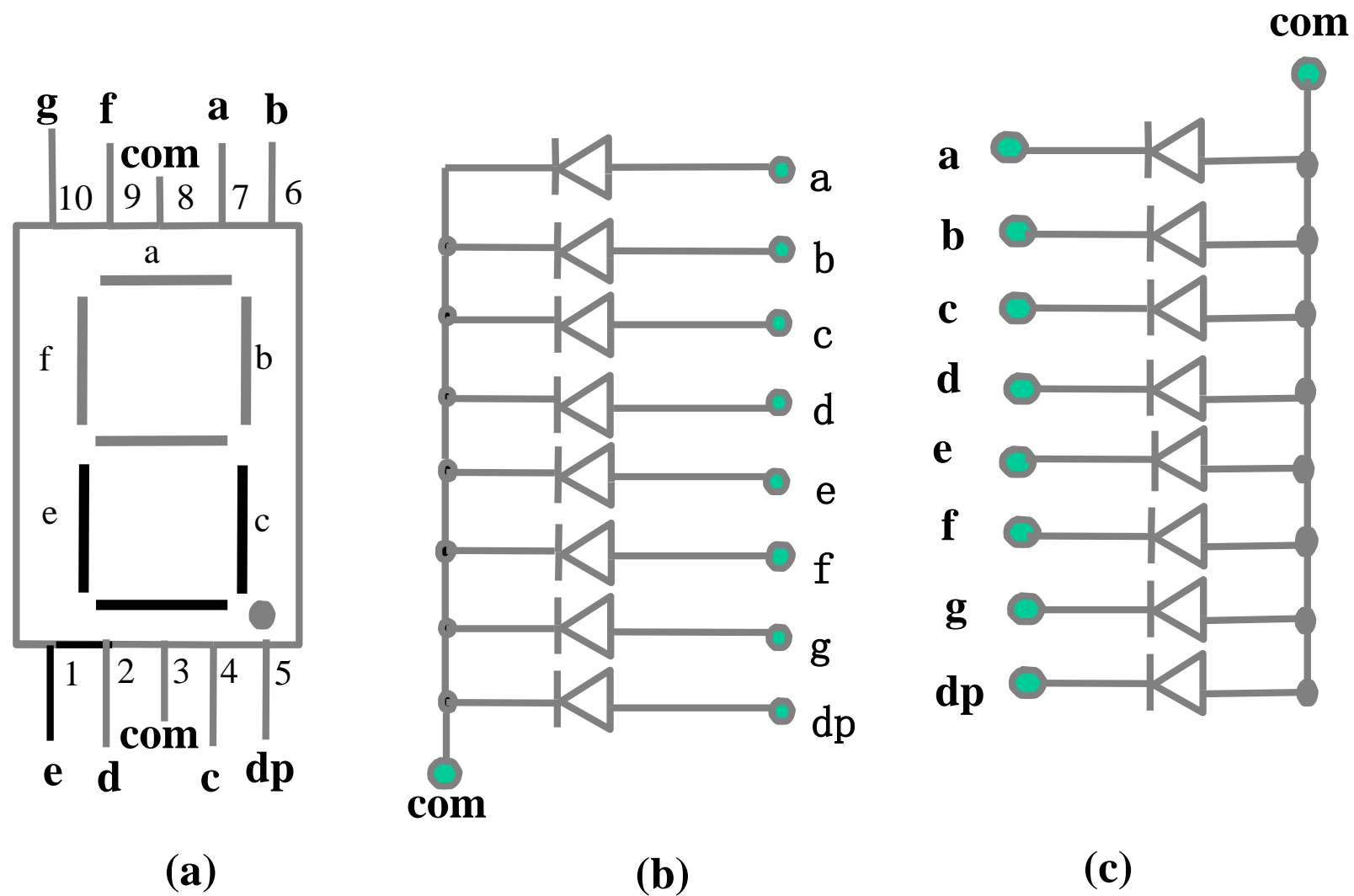


图4

 




LED数码管的g~a七个发光二极管因加正电压而发亮，因加零电压而不能发亮，不同亮暗的组合就能形成不同的字形，这种组合称之为字形码，例如显示” 0”





例如显示” 1”

 


x	g	f	e	d	c	b	a
0	0	0	0	0	1	1	0

06h





例如显示” 2”

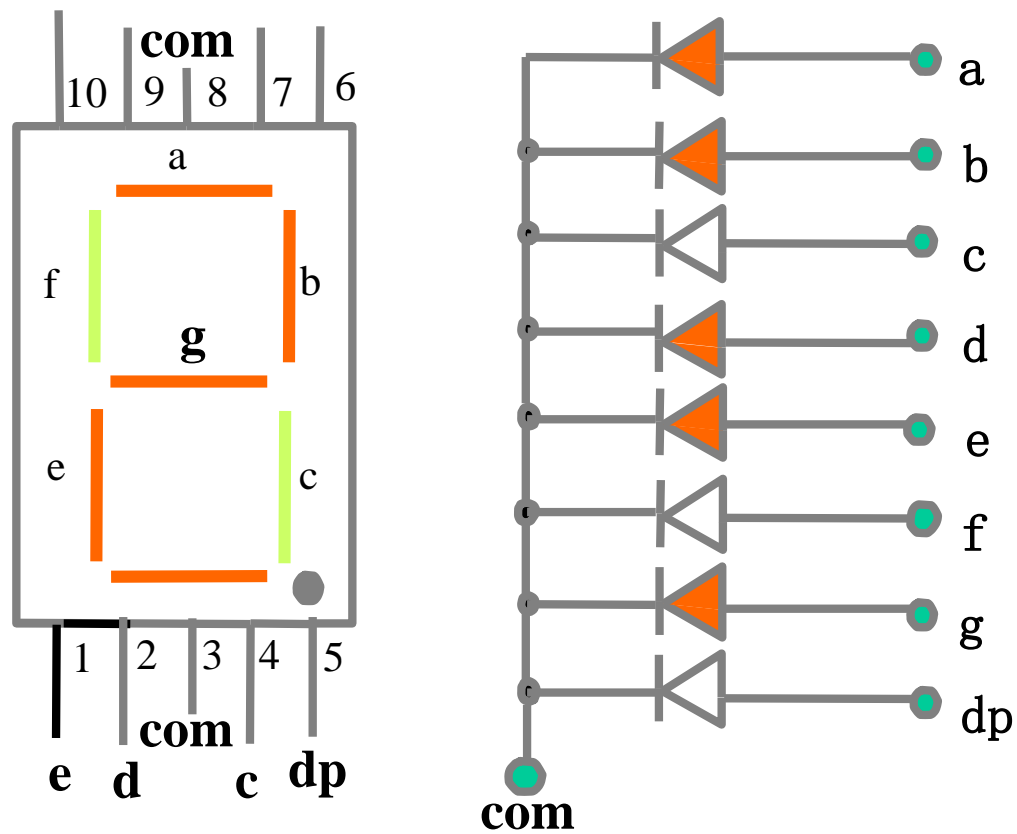

x g f e d c b a
0 1 0 1 1 0 1 1 (5bh)





显然共阳极和共阴极的字形码是不同的，其字形码见下表。LED数码管每段需10~20ma的驱动电流，可用TTL或CMOS器件驱动。

字形码的控制输出

- 1、采用硬件译码方式，如采用BCD 7段译码/驱动器74LS48、74LS49、CD4511(共阴极)或74LS46、74LS47、CD4513(其阳极)
- 2、可用软件查表方式输出。比较经济！





显示 字符	段 符 号								十六进制代码	
	dp	g	f	e	d	c	b	a	共阴	共阳
0	0	0	1	1	1	1	1	1	3FH	C0
1	0	0	0	0	0	1	1	0	06H	F9
2	0	1	0	1	1	0	1	1	5BH	A4
3	0	1	0	0	1	1	1	1	4FH	B0
4	0	1	1	0	0	1	1	0	66H	99
5	0	1	1	0	1	1	0	1	6DH	92
6	0	1	1	1	1	1	0	1	7DH	82
7	0	0	0	0	0	1	1	1	07H	F8
8	0	1	1	1	1	1	1	1	7FH	80
9	0	1	1	0	1	1	1	1	6FH	90
A	0	1	1	1	0	1	1	1	77H	88
B	0	1	1	1	1	1	0	0	7CH	83
C	0	0	1	1	1	0	0	1	39H	C6
D	0	1	0	1	1	1	1	0	5EH	A1
E	0	1	1	1	1	0	0	1	79H	86
F	0	1	1	1	0	0	0	1	71H	84
H	0	1	1	1	0	0	0	1	76H	FF
P	1	1	1	1	0	0	1	1	F3H	BF



2. 数码管直接接法占用接口多，如果P0口和P2口要用作数据线和地址线，仅用单片机的并行口就只能接二个数码管。也可以用串行接口的方法接多个数码管，使之静态显示。

动态接口采用各数码管循环轮流显示的方法，当循环显示频率较高时，利用人眼的暂留特性，看不出闪烁显示现象，这种显示需要一个接口完成字形码的输出(字形选择)，另一接口完成各数码管的轮流点亮(数位选择)。





例如图5是接有五个共阴极数码管的动态显示接口电路，用74LS373接成直通的方式作驱动电路，阴极用非门74LS04反相门驱动，字形选择由P1口提供，位选择由P3口控制。

当P3.0~P3.4轮流输出1时，五个数码管轮流显示。P1.7接开关，当开关打向位置“1”时，显示“12345”字样，当开关打向“2”时，显示“HELLO”字样，程序清单如下：



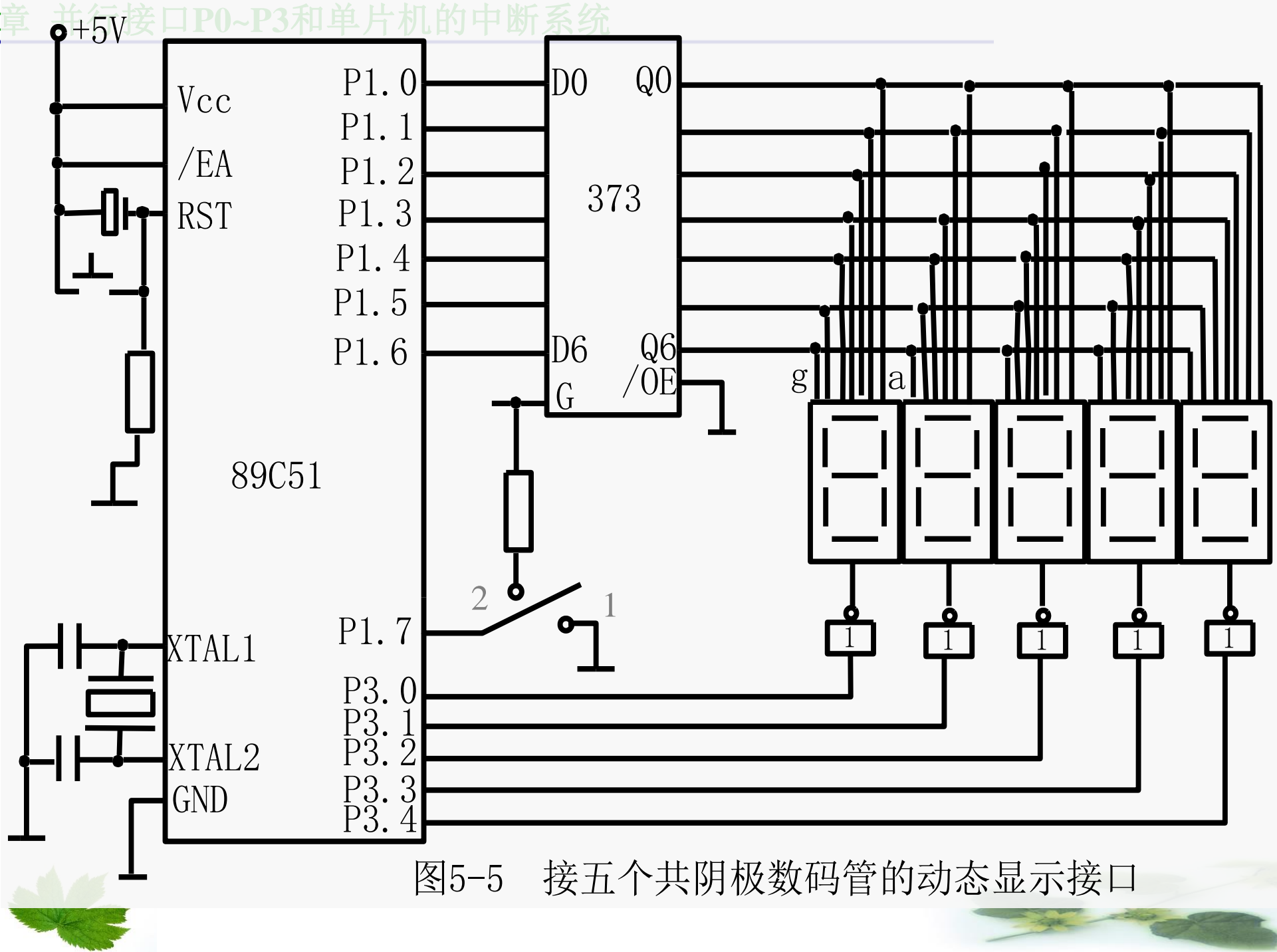


图5-5 接五个共阴极数码管的动态显示接口



用汇编语言编程

ORG 0000H

MOV P3, #0 ; 清显示

TEST:SETB P1.7

JB P1.7, DIR1 ; 检测开关

MOV DPTR, #TAB1 ; 开关置于1, ‘12345’字形表头地址

SJMP DIR

DIR1: MOV DPTR, #TAB2 ; 开关置于2, “HELLO”字形表头

DIR: MOV R0, #0 ; R0存字形表偏移量

MOV R1, #01 ; R1置数码表位选代码

NEXT:MOV A, R0

MOVC A, @A+DPTR ; 查字形码表1

MOV P1, A ; 送P1口输出





MOV A, R1

MOV P3, A ; 输出位选码

ACALL DAY ; 延时

INC R0 ; 指向下一位字形

RL A ; 指向下一位

MOV R1, A

CJNE R1, #20H, NEXT ;五个 数码管显示完?

SJMP TEST

DAY:MOV R6, #20 ; 延时20ms子程序

DL2: MOV R7, #7DH





DL1: NOP

NOP

DJNZ R7, DL1

DJNZ R6, DL2

RET

TAB1:db 06H,5BH,4FH,66H,6DH ; “1~5”的字形码

TAB2:db 76H,79H,38H,38H,5CH ; “HELLO”的字形码

END





```
#include<reg 51.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit P17=P1^7;
main ( ){
uchar code tab1[5]={0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D} ; /*“1~5”的字形码，因P1.7接的开
    关，最高位送的“1”*/
uchar code tab2[5]={0x76,0x79,0x38,0x38,0x5C}; /*“HELLO”的段码 “1”*/
uchar i;uint j;
while(1)
{   P3=0x01;//如果不加反向就P3=0xfe;
    for(i=0;i<5;i++)
    {   P1=0x00;    //仿真中必须加上清除以前显示
        if(P17==1) P1=tab1[i];
        else P1=tab2[i];
        P3<<=1; //如果不加反向就P3=(P3<<1)|0x01;
        for(j=0;j<=250;j++); //delay();延时
    }
}
```





4.1.3.2 用并行口设计键盘电路

键盘是计算机系统中不可缺少的输入设备，当按键少时可接成线性键盘(如图5.3中的按键)，当按键较多时，这样的接法占用口线较多。将按键接成矩阵的形式，可以节省口线，例如两个接口可按 8×8 的形式接64个按键。每个按键有它的行值和列值，行值和列值的组合就是识别这个按键的编码。矩阵的行线和列线分别通过两并行接口和CPU通信。每个按键的状态同样需变成数字量“0”和“1”，开关的一端通过电阻接 V_{cc} (列)、而接地是通过程序输出数字“0”实现的。





键盘处理程序的任务是：

确定有无键按下；

判哪一个键按下，

键的功能是什么；

还要消除按键在闭合或断开时的抖动。

两个并行口中，一个输出扫描码，使按键逐行动态接地(称行扫描)，另一个并行口输入按键状态(称回馈信号，键盘的列值)，由行扫描值和回馈信号共同形成键编码而识别按键、通过软件查表，查出该键的功能。也可由硬件编码器完成键的编码。





下图中，用8XX51的并行口P1接4×4矩阵键盘，以P1.0~P1.3作输出线，以P1.4~P1.7作输入线，键盘扫描程序的流程如图5.7所示。

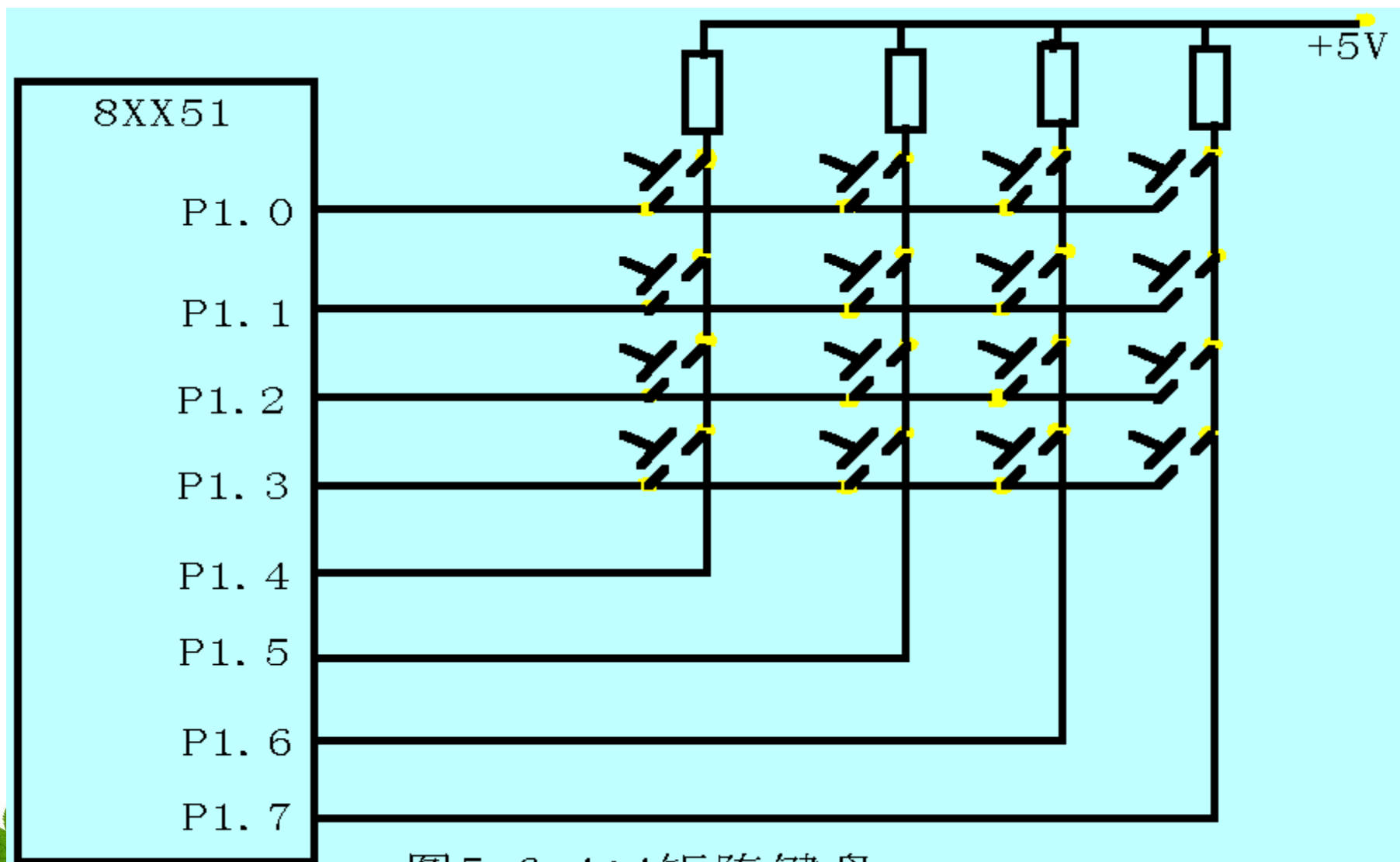


图5-6 4*4矩阵键盘



EE DE BE 7E

ED DD BD 7D

EB DB BB 7B

E7 D7 B7 77



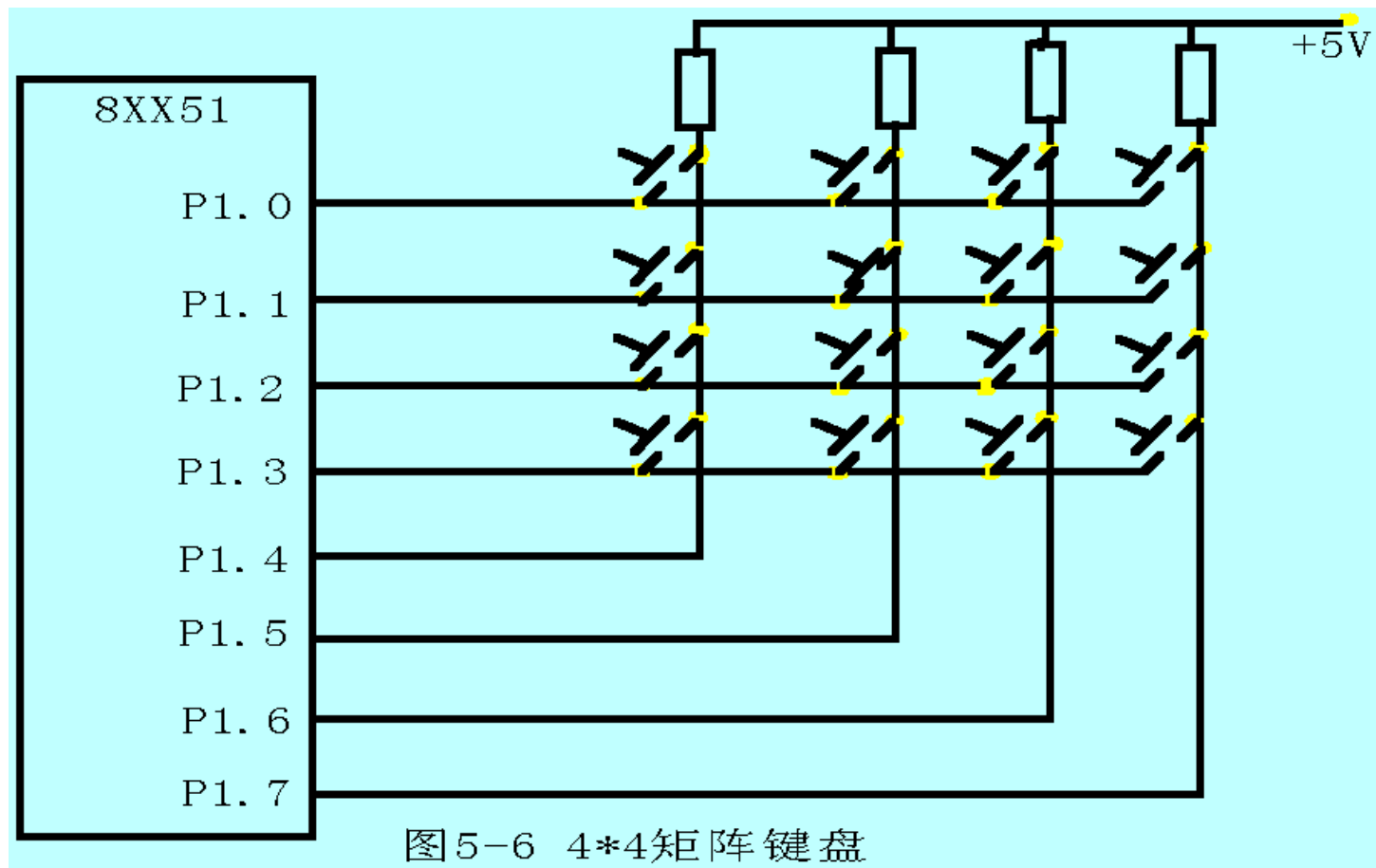
 


图5-6 4*4矩阵键盘

uchar code
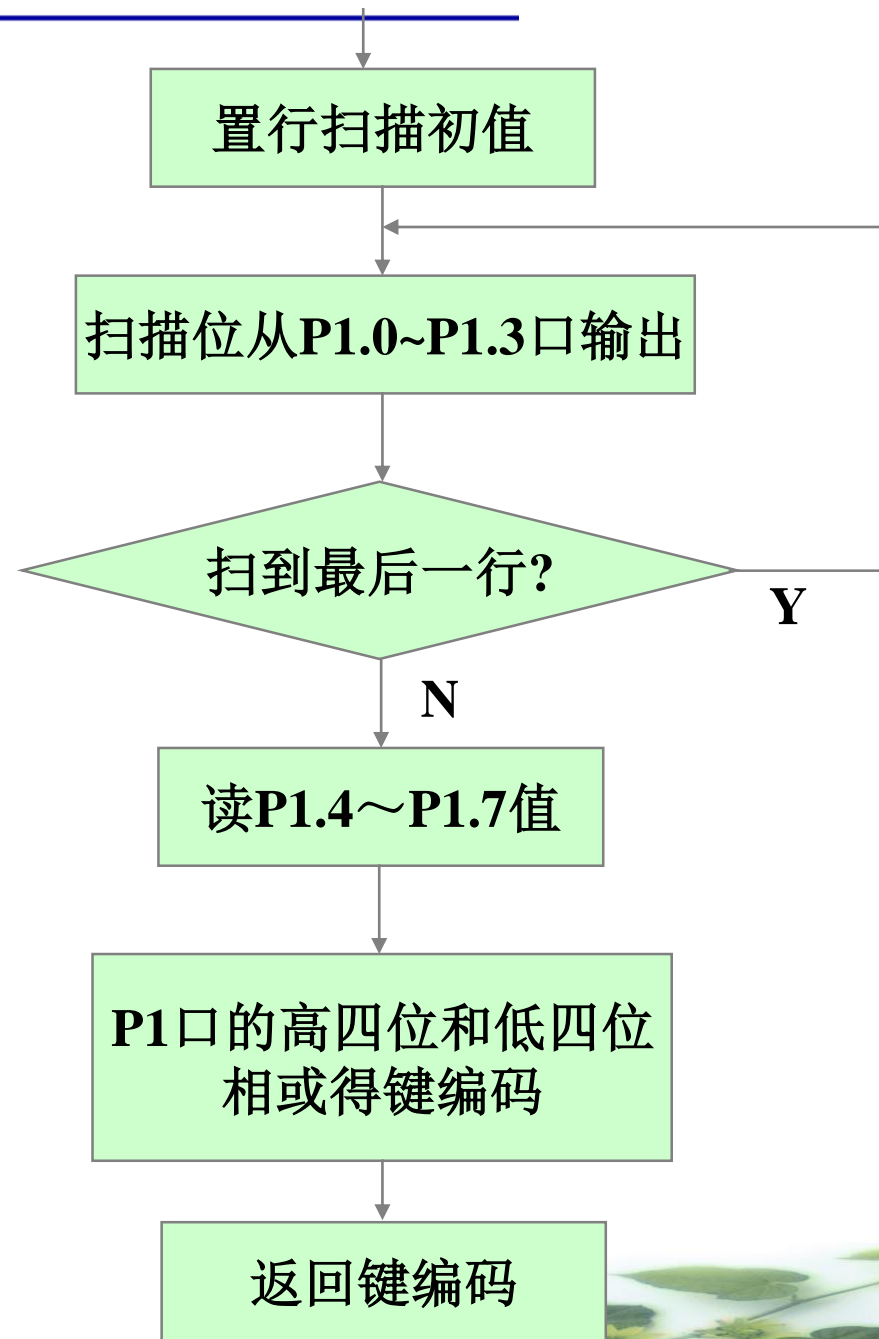
```
key_value[16]={0xD7,0xEB,0xDB,0xBB,0xED,0xDD,0xBD,0xEE,0xDE,0xBE,0x77,0x7B,0x7D,0x7E,  
0xB7,0xE7};//键盘标识对应的键盘值
```



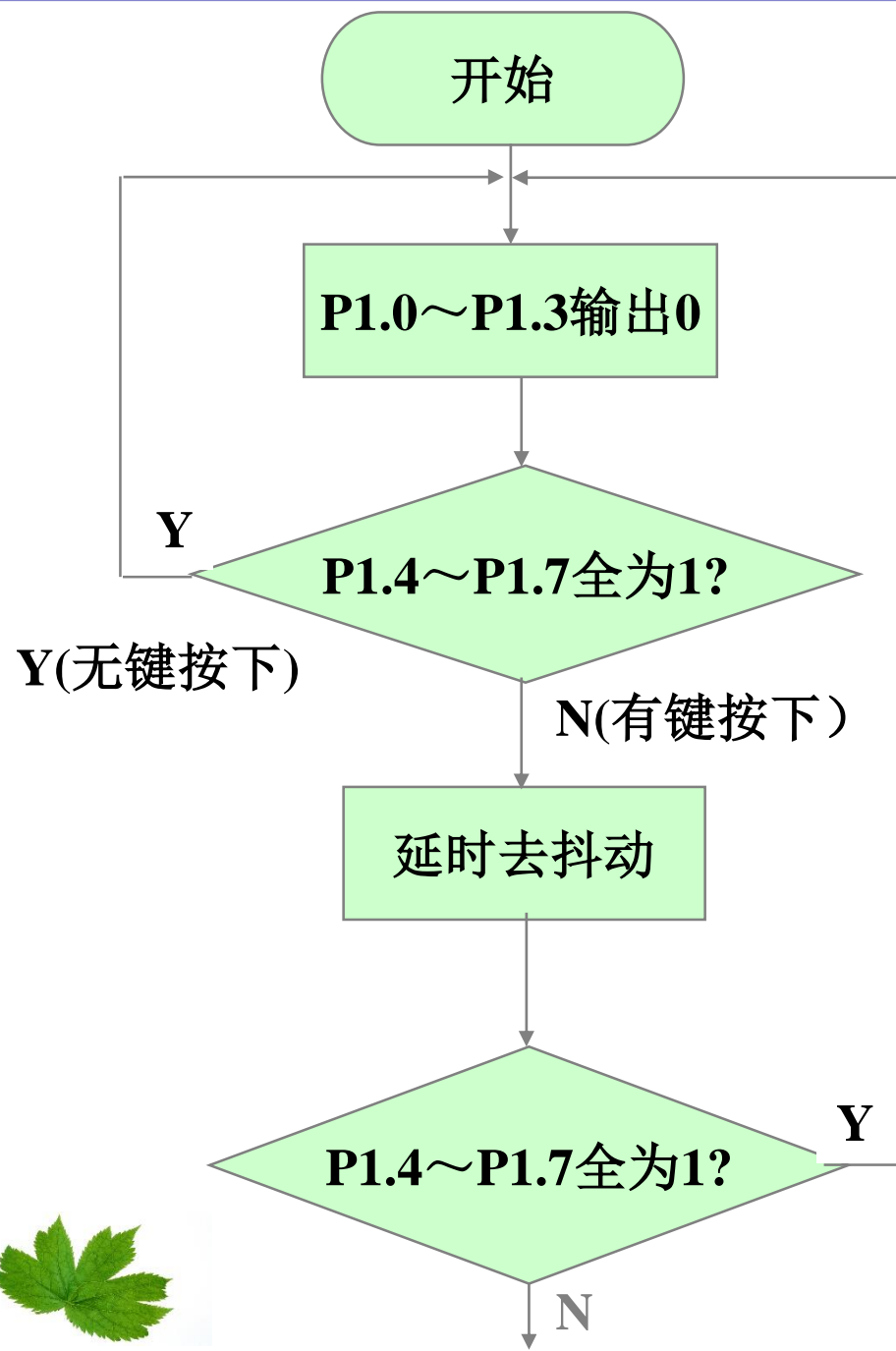



程序清单如下：

ORG 0000H

TEST:

MOV P1,#0F0H ; P1.0~P1.3输出0, P1.4~P1.7输出1,作输入位
MOV A,P1 ;读键盘，检测有无键按下
ANL A,#0F0H ;屏蔽P1.0~P1.3，检测P1.4~P1.7是否全为1
CJNE A, #0F0H,HAVE ; P1.4~P1.7不全为1，有键按下
SJMP TEST ;P1.4~P1.7全为1，无键按下，重检测键盘

HAVE:

MOV A,#0FE ;有键按下，逐行扫描键盘，置扫描初值





```
NEXT: MOV B,A      ; 扫描码暂存于B
      MOV P1,A     ; 输出扫描码
READ:  MOV A,P1    ; 读键盘
      ANL A,#0F0H  ; 屏蔽P1.0~P1.3,
                  ; 检测P1.4~P1.7是否全为1
      CJNE A,#0F0H,YES ; P1.4~P1.7不全为1,
                  ; 该行有键按下
      MOV A,B      ; 被扫行无键按下, 准备查下一行
      RL A         ; 置下一行扫描码
      CJNE A,#0EFH,NEXT ; 未扫到到最后一行循环
YES:   ACALL DAY   ; 延时去抖动
```





MOV A,P1 ; 再读键盘

ANL A,#0F0H ; 屏蔽P1.0~P1.3, 保留P1.4~P1.7(列码)

MOV R2,A ; 暂存列码

MOV A, B

ANL A,#0FH ; 取行扫描码

ORL A,R2 ; 行码、列码合并为键编码

MOV B,A ; 键编码存于B

LJMP SAM38 ; 转键分析处理程序 (见例3-8)

...





例10-15 以P1.0~P1.3作输出线，以P1.4~P1.7作输入线，如图4-6所示。

C语言编程程序清单如下：

```
#include<reg51.h>
```

```
#define uchar unsigned char
```

```
#define uint unsigned int
```

```
void delayms (void);
```

```
uchar kbscan(void);
```

/* 函数说明 */

```
void main (void)
```

```
{ uchar key;
```

```
while (1)
```

```
{key=kbscan(); /* 键盘扫描函数 */
```

```
delayms(); } }
```


```
void delayms (void)
```

/* 延时 */

```
{uchar i;
```


```
for (i=200;i>0;i- -) { ;}
```

```
}
```

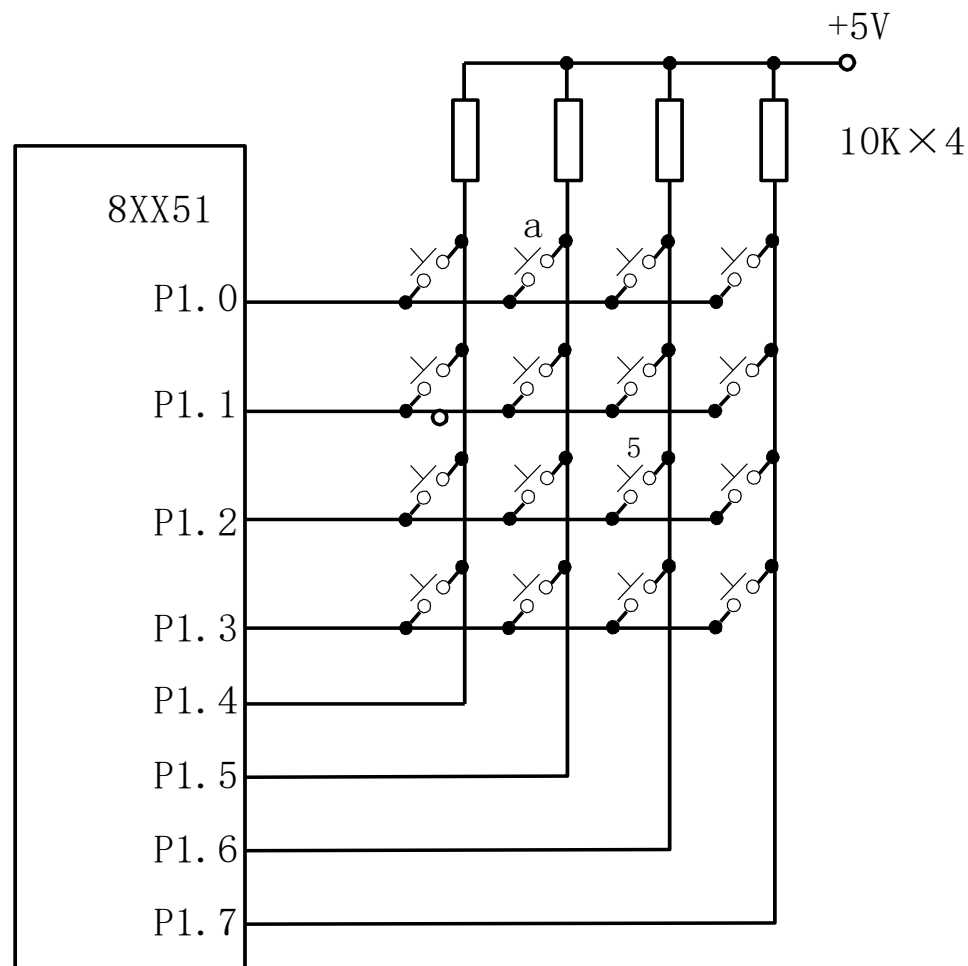



```
uchar kbscan(void)                /* 键盘扫描函数 */
{uchar sccode,recode;
P1=0xf0;                          /* P1.0~P1.3发全0, P1.4~P1.7输入 */
if ( (P1 & 0xf0) != 0xf0)        /* 如P1口高四位不全为1有键按下 */
    {delayms( );                /* 延时去抖动 */
    if ( (P1 & 0xf0) != 0xf0)    /* 在读输入值 */
        {sccode = 0xfe         /* 最低位置0 */
        while ( ( sccode & 0x10) != 0) /* 不到最后一行循环 */
            {P1 = sccode;      /* P1口输出扫描码 */
            if ( (P1 & 0xf0) != 0xf0) /* 如P1.4~P1.7不全为1, 该行有键按下 */
                {recode = P1 & 0xf0; /* 保留P1口高四位值, 低四位变为全1, 作为列值 */
                return( (sccode & 0x0f) | (recode) ); } /*行码+列值=键编码返回主程序 */
            else
                sccode = (sccode << 1) | 0x01; /* 如该行无键按下, 查下一行, 行扫描值左移一位 */
            }
        }
    return( 0 ); }                /* 无键按下, 返回值为0 */
```

 



4.1.4 并行接口小结

并行接口是单片机用得最多的部分，可直接接外部设备(要注意电平的匹配)。

